

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Α.Μ.Θ.

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017

Τελική Εξέταση Περιόδου Σεπτεμβρίου

Εισηγητής: Δρ. Παχίδης Θεόδωρος

Όνοματεπώνυμο: _____ Α.Μ.: _____ Εξάμ: _____

Ημερομηνία _____


Διάρκεια Εξέτασης: 1:50 ώρες (A)

Άσκηση 1 (3.5 μονάδες)

Για τον ακολουθητή τάσης με MOSFET πύκνωσης του διπλανού Σχήματος δίνονται:

$V_{DD}=40V$, $R_1=10K\Omega$, $R_3=10M\Omega$, $R_S=3,3K\Omega$,
 $R_L=(AEM \text{ mod } 10)+1 K\Omega$, $V_T=0.2V$, $K=0.4$
 mA/V^2 . $A_v = I_D/(AEM \text{ mod } 10) + 1 \text{ mA}$, να
υπολογιστεί:

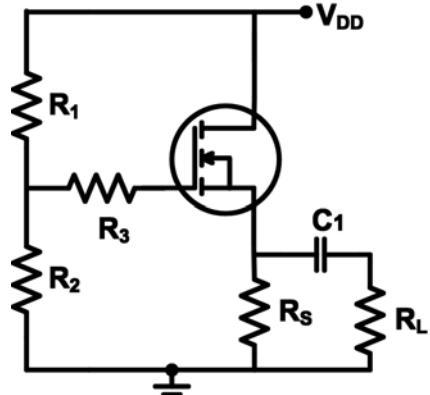- α) η ισχύς που καταναλώνεται στην αντίσταση R_2 και β) η απολαβή τάσης A_v .




Άσκηση 2 (3.5 μονάδες)

Για το κύκλωμα του διπλανού Σχήματος δίνεται ότι οι τελεστικοί ενισχυτές είναι ιδανικοί, οι τιμές των αντιστάσεων είναι: $R_1=9K\Omega$, $R_2=18K\Omega$, $R_3=6K\Omega$, $R_5=6K\Omega$,

$R_4=(AEM \text{ mod } 10)\times 18+18 K\Omega$,


$R_6=(AEM \text{ mod } 12)\times 6+6 K\Omega$,

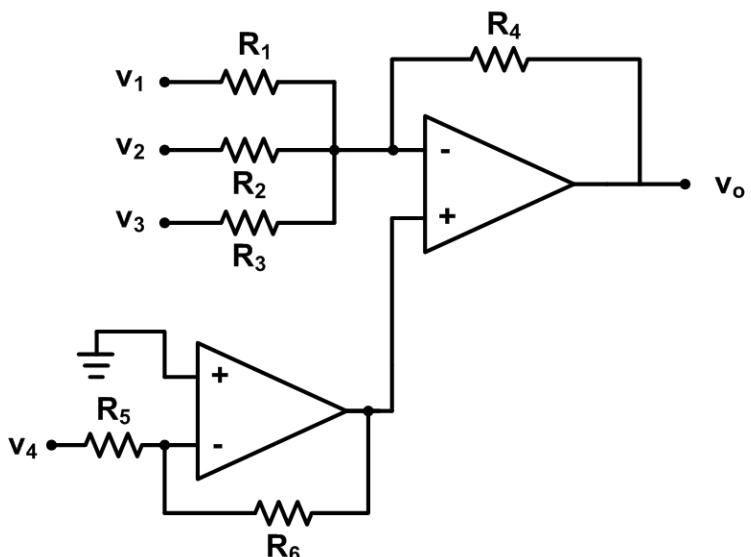ενώ οι τιμές των πηγών είναι $V_1=20mV$, $V_2=30mV$, $V_3=60mV$, $V_4=40mV$. Να υπολογιστεί η τάση εξόδου V_o .



Άσκηση 3 (3.0 μονάδες)

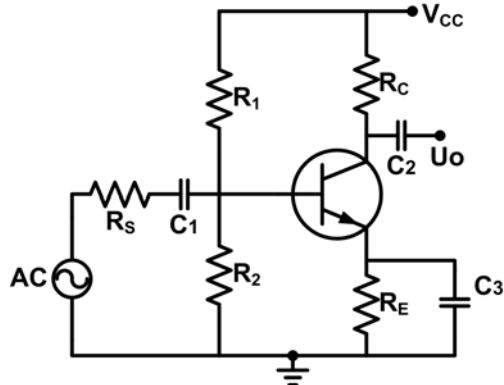Για το κύκλωμα του διπλανού Σχήματος δίνεται ότι $V_{CC}=24V$, $R_1=(AEM \text{ mod } 10) \times 2 + 2 K\Omega$, $R_C=((AEM \text{ mod } 4)+1) \times 5 K\Omega$, $R_E=5 K\Omega$, $V_{BE}=0.7V$ και $\beta=300$. Να υπολογιστεί η αντίσταση R_2 του κυκλώματος ώστε το σημείο λειτουργίας Q του τρανζίστορ να βρίσκεται στο μέσο της DC ευθείας φόρτου.



- Τα θέματα και το πρόχειρο θα επιστραφούν.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει και «εξαφανίσει» το κινητό τηλέφωνό σας.
- Μια άσκηση θεωρείται σωστή αν ακολουθεί σωστή μεθοδολογία και έχει σωστό αποτέλεσμα.
- Στις ασκήσεις το mod σημαίνει υπόλοιπο της διαιρεσης. Έτσι αν AEM είναι ο προσωπικός σας αριθμός μητρώου τότε το υπόλοιπο που προκύπτει από τη διαιρεση του AEM σας με κάποιο αριθμό είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. (π.χ. $(2748 \text{ mod } 9) \times 10 + 5 = 3 \times 10 + 5 = 35$)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ