

**Γ**

ΤΕΙ ΑΜΘ  
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
202 ΓΥΥΚ - Ηλεκτρονικά Κυκλώματα  
Παρασκευή 18 Ιουνίου 2019

Όνοματεπώνυμο:

AEM:

Βαθμός:

Εισηγητής: Ανδρέας Σοϊλεμές

Διάρκεια Εξ.: 90 λεπτά

**Θέμα 1 (Μονάδες 3,0)**

**A. (Μονάδες 1)**

Στο κύκλωμα του σχήματος 1A, δίνεται  $V_{CC}=10V$  και:

$$R_{41} = [ 4700 + (\text{AEM mod } 100) \cdot 10 ] \Omega = \dots$$

Να υπολογιστούν:

- (a) Η τάση του σημείου A ως προς τη γείωση (GND). (Προσοχή στο πρόσημο).

$$\dots V_{(A-GND)} = \dots$$

- (β) Η ισχύς  $P_{D11}$  που καταναλώνεται πάνω στη δίοδο  $D_{41}$ .

$$\dots$$

$$\dots$$

**B. (Μονάδες 1)**

Στο κύκλωμα του σχήματος 1B, δίνεται:

$$R_{42} = 100k\Omega \text{ και}$$

$$R_{43} = [ 100 + (\text{AEM mod } 10) \cdot 20 ] k\Omega = \dots$$

Να υπολογιστούν:

- (a) Η απολαβή  $A_V$  του κυκλώματος.

$$\dots A_V = \dots$$

**Γ. (Μονάδες 1)**

Στο κύκλωμα του σχήματος 1Γ, δίνεται  $V_p = -1,8V$ ,  $V_B = -1,4V$ ,

$$R_{45} = 10k\Omega, V_{CC1} = 24V \text{ και}$$

$$I_{DSS} = [ 10 + (\text{AEM mod } 10) \cdot 0,5 ] mA = \dots$$

Να υπολογιστούν:

- (a) Το ρεύμα  $I_D$  του απαγωγού (Drain).




$$\dots$$

$$\dots I_D = \dots$$

- (β) Η τάση  $V_D$ .

$$\dots$$

$$\dots V_D = \dots$$

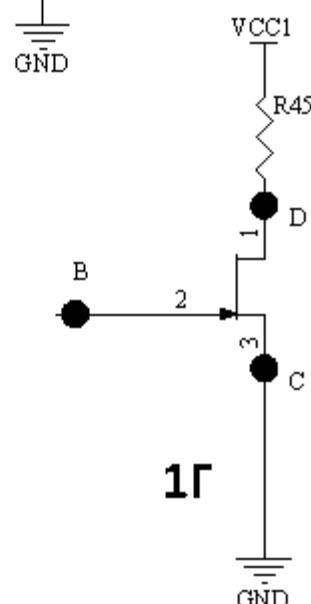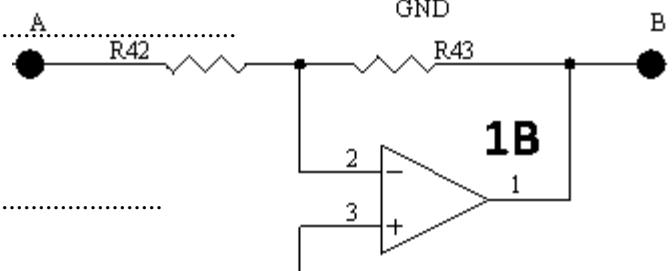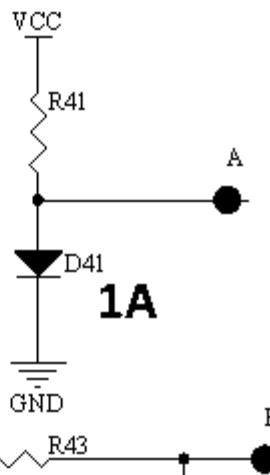

## Θέμα 2 (Μονάδες 3,5)

Δίνονται:


$$K = [ 0,4 + ( AEM \bmod 10 ) \cdot 0,01 ] \text{ mA/V}^2$$

K = .....

καὶ Β

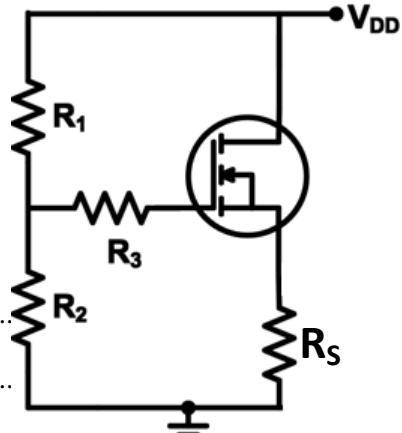και  $V_T = 0,2V$ ,  $V_{DD}=30V$ ,  $R_2=100k\Omega$ ,  $R_3=1M\Omega$ ,  $R_S=1k\Omega$ ,  $I_D=6mA$   
 Να υπολογιστεί η αντίσταση  $R_1$ .





### Θέμα 3 (Μονάδες 3,5)

Για το κύκλωμα του διπλανού σχήματος δίνονται:

$$V_{CC} = 24 \text{ V},$$

$$R_2 = (\text{AEM mod } 12) \times 2 + 2 \text{ k}\Omega, R_2 = \dots \text{ k}\Omega,$$


$$R_C = ((\text{AEM mod } 4) + 1) \times 5 \text{ k}\Omega, R_C = \dots \text{ k}\Omega,$$

$$R_E = 5 \text{ k}\Omega,$$

$$V_{BE} = 0,7 \text{ V και}$$

$$\beta = 300.$$

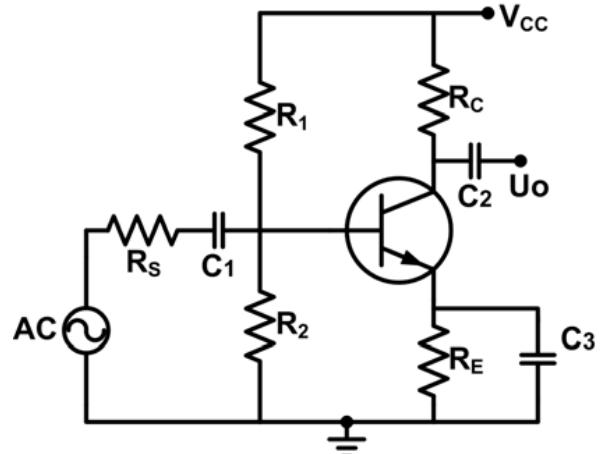Να υπολογιστεί η αντίσταση  $R_1$  του κυκλώματος ώστε το σημείο λειτουργίας Q του τρανζίστορ να βρίσκεται στο μέσο της DC ευθείας φόρτου.



Τα θέματα θα επιστραφούν.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει και «εξαφανίσει» το κινητό τηλέφωνό σας.
- Μια άσκηση θεωρείται σωστή αν ακολουθεί σωστή μεθοδολογία και έχει σωστό αποτέλεσμα.
- Στις ασκήσεις το mod σημαίνει υπόλοιπο της διαίρεσης. Έτσι αν AEM είναι ο προσωπικός σας αριθμός μητρώου τότε το υπόλοιπο που προκύπτει από τη διαίρεση του AEM σας με κάποιο αριθμό είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. (π.χ.  $(2748 \text{ mod } 22) \times 10^5 = 20 \times 10^5 = 205$ ).

Υπόλοιπο Διαίρεσης →

$$\begin{array}{r} 2748 \\ 054 \\ \hline 22 \end{array} \left| \begin{array}{r} 124 \\ 108 \\ \hline 20 \end{array} \right.$$

Πρόχειρο

